شماره دانشجویی: ۹۹۱۰۲۲۰۷

نام: ايمان محمدي

سوال ۴) در این ASM، در هر کلاک دو سیگنال D و N بررسی می شوند. اگر D فعال بود، منظور پرداخت N سنت است و اگر هر دو غیرفعال بودند، نشان از N سنت است و اگر هر دو غیرفعال بودند، نشان از عدم پرداخت هیچ سکه ای در آن کلاک است. هدف این ASM شناسایی پرداخت حداقل N سنت است که در اون صورت، سیگنال release فعال می شود.

در استیت  $\cdot$  اگر سیگنال D فعال شود، به استیت  $\cdot$  میرویم و اگر در استیت  $\cdot$  سیگنال N فعال شود، به استیت  $\cdot$  میرویم. اگر هر دو هم غیرفعال بودند، به همان استیت  $\cdot$  برمی گردیم.

در استیت ۵، اگر استیت N فعال شود، به استیت ۱۰ میرویم و اگر استیت D فعال شود، به استیت برمی گردیم و سیگنال release فعال می شود. در غیر این صورت که یکی از آنها فعال شود نیز، به همان استیت برمی گردیم.

در استیت ۱۰ اگر هر کدام از N و Dها فعال شوند، به استیت  $\cdot$  برمی گردیم و سیگنال release فعال می شود. در غیر این صورت، در همان استیت می مانیم.